

中山大学数据科学与计算机学院本科生实验报告

(2019 学年秋季学期)

课程名称：计算机组成原理实验

任课教师：郭雪梅

助教：丁文、汪庭葳

年级&班级	2019 级 04 班	专业(方向)	计算机科学与技术 (超算方向)
学号	19335112	姓名	李钰
电话	19847352856	Email	1643589912@qq.com
开始日期	2020 年 10 月 23 日	完成日期	2020 年 11 月 6 日星期五

一、实验题目

ALU 功能的实现,以及符号位、标志位的扩展实现

二、实验目的

- (1) 了解运算器的组成结构。
- (2) 掌握运算器的工作原理。
- (3) 掌握数码管的工作原理与使用方法，学会 IP 核封装调用。


三、实验内容

1. 实验步骤

- a. 创建display IP核
- b. 创建调用IP核的工程，实现ALU功能
- c. 扩展：加入符号位输出，以及可变宽度形式
- d. 扩展：增加标志位输出

2. 实验原理


display IP核效果图

 

ALU输入输出形式

input	input1[31:0]
input	input2[31:0]
input	aluCtr[3:0]
output	aluRes[31:0]
output	zero

ALU效果图

 


ALU功能图

0000	与
0001	或
1100	异或
0110	减
0010	加
0111	小于

四、实验结果

1. ALU 功能

仿真波形

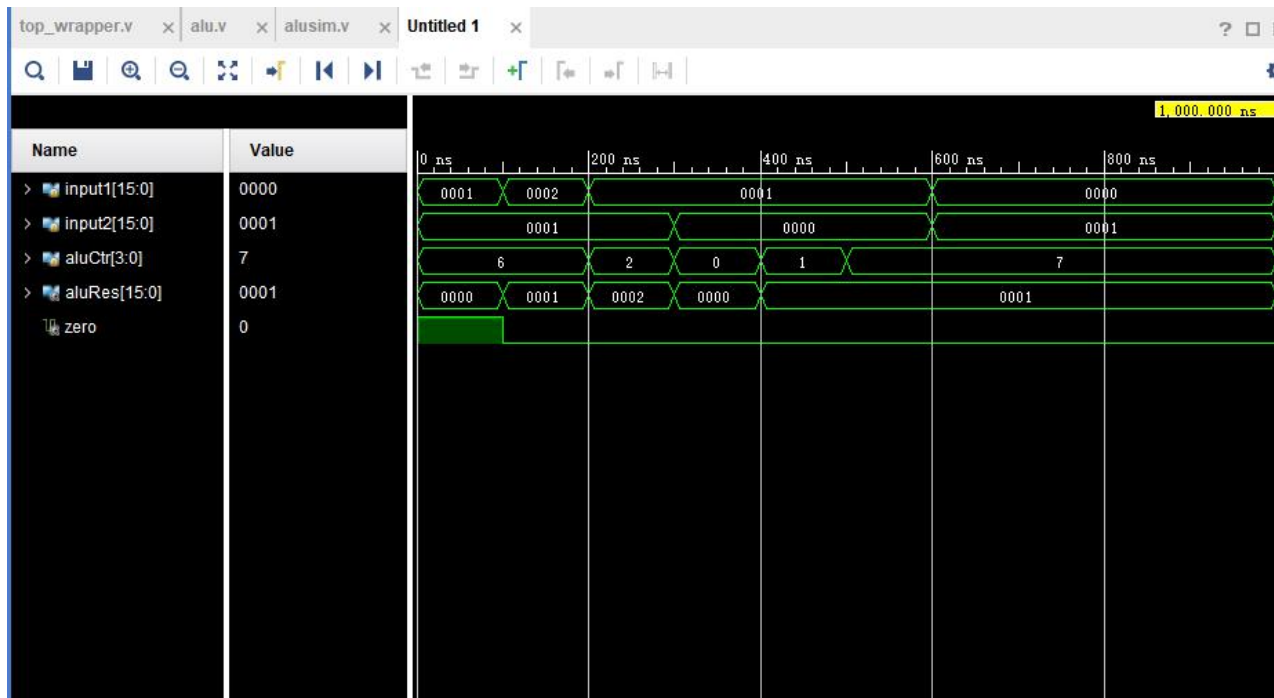


分析波形图

aluCtr = 6时 进行减法运算， 即 $0001 - 0001 = 0000$ ； $0002 - 0001 = 0001$


aluCtr = 2时 进行加法运算， 即 $0001 + 0001 = 0002$

实物模拟


Input1初始设置为7

 

 aluCtr = 0110 时，做减法运算， input2 = 4 ， 最终结果为7 - 4 = 3



 aluCtr = 0010时，做加法运算， input2 = 12， 结果为19， 十六进制显示13



AluCtr = 0000时，做与的运算，input2 为7，结果为7

扩展1 实现符号位扩展

仿真效果



扩展二 增加标志位输出

ZF, //0标志位, 运算结果为0(全零)则置1, 否则置0


CF, //进借位标志位,

OF, //溢出标志位, 对有符号数运算有意义, 溢出则OF=1, 否则为0

SF, //符号标志位, 与F的最高位相同

PF; //奇偶标志位, F有奇数个1, 则PF=1, 否则为0

仿真如下

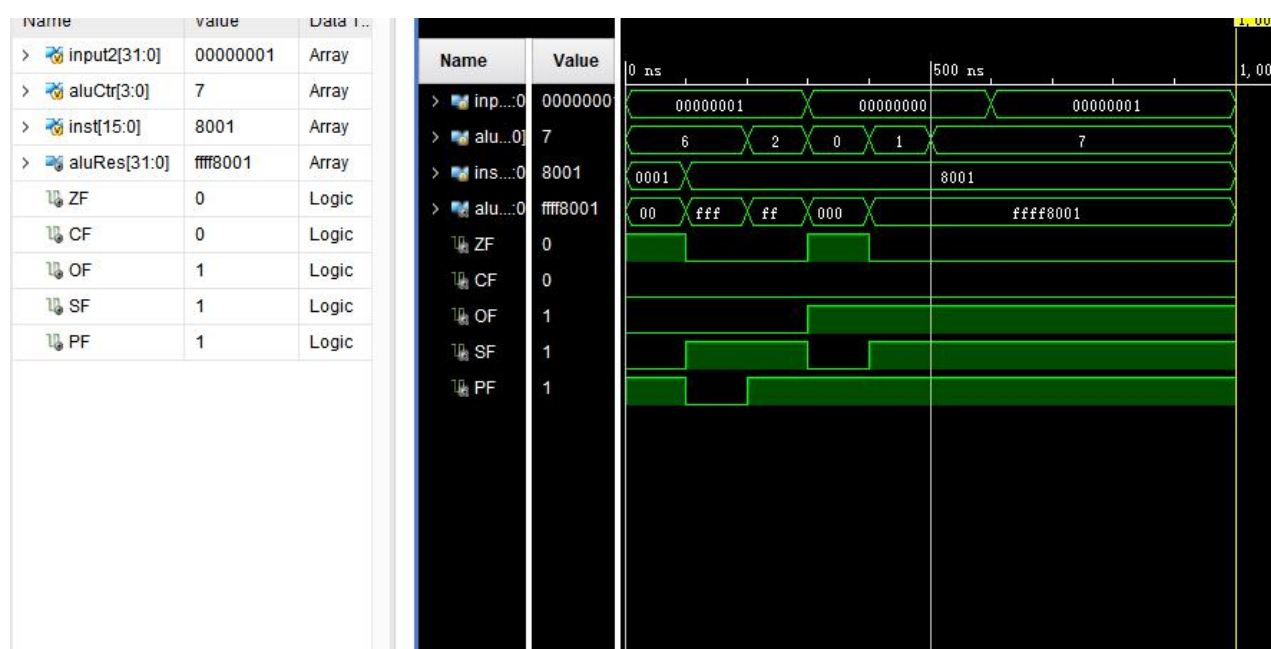

五、实验感想

通过这次实验, 我掌握了数码管的构造原理, 使用方法等; 以及封装 IP 核的方法、调用 IP 核的相关操作, 以及实现 alu 的基本功能, 增添符号位扩展、标志位等功能。

做实验中遇到的问题:

① 调用 IP 核时, create wrapper 的是 block design 之后的文件, 生成的 wrapper 文件可以被当作头文件, 做适当修改后应用。

② 仿真时, 要把新增的仿真文件设置成头文件。

③ 实物模拟时, input1 初始化的时候要在顶层文件中声明 wire input input1 , 再做赋值, 不然赋值会失败。

④ 生成约束文件时, 所有引脚都需要 fixed

⑤ 写标志位扩展时, 要熟知标志位的计算方法

附录 (流程图, 注释过的代码) :

Ip 核代码: module display(clk,data,sm_we,sm_duan);

input clk;

input [15:0] data;

output [3:0] sm_we;

output [6:0] sm_duan;

//分频

integer clk_cnt;

reg clk_400Hz;

always @(posedge clk)

if(clk_cnt==32'd100000)

begin clk_cnt <= 1'b0; clk_400Hz <= ~clk_400Hz;

end else clk_cnt <= clk_cnt + 1'b1;

//位控制

reg [3:0]wei_ctrl=4'b1110;

always @(posedge clk_400Hz)

```
wei_ctrl <= {wei_ctrl[2:0],wei_ctrl[3]}; //位控制
```

```
reg [3:0]duan_ctrl;
```

```
always @(wei_ctrl or data)
```

```
case(wei_ctrl)
```

```
4'b1110:duan_ctrl=data[3:0];
```

```
4'b1101:duan_ctrl=data[7:4];
```

```
4'b1011:duan_ctrl=data[11:8];
```

```
4'b0111:duan_ctrl=data[15:12];
```

```
default:duan_ctrl=4'hf;
```

```
endcase
```

```
//解码模块
```

```
reg [6:0]duan;
```

```
always @(duan_ctrl)
```

```
case(duan_ctrl)
```

```
4'h0:duan=7'b100_0000;//0
```

```
4'h1:duan=7'b111_1001;//1
```

```
4'h2:duan=7'b010_0100;//2
```

```
4'h3:duan=7'b011_0000;//3
```

```
4'h4:duan=7'b001_1001;//4
```

```
4'h5:duan=7'b001_0010;//5
```

```
4'h6:duan=7'b000_0010;//6
```

```
4'h7:duan=7'b111_1000;//7
```

```
4'h8:duan=7'b000_0000;//8
```

```
4'h9:duan=7'b001_0000;//9
```

```
4'ha:duan=7'b000_1000;//a
```

```
4'hb:duan=7'b000_0011;//b
```

```
4'hc:duan=7'b100_0110;//c
```

```
4'hd:duan=7'b010_0001;//d
```

```
4'he:duan=7'b000_0111;//e
```

```
4'hf:duan=7'b000_1110;//f
```

```
// 4'hf:duan=7'b111_1111;// 不显示
```

```
default : duan = 7'b100_0000;//0
```

```
endcase
```

```
//-----
```

```
assign sm_weir = weir_ctrl;
```

```
assign sm_duan = duan;
```

```
endmodule
```

alu 代码:

顶层文件: `timescale 1 ps / 1 ps

```
module top_wrapper
```

```
(
```



```

input clk,

input reset, //复位信号（连接一个按键）

output [6:0] seg, //段码

output [3:0] sm_wei, //哪个数码管

input [15:0] input2,

input [3:0] aluCtr

);

wire [15:0] input1;

//wire [15:0] input2;

assign input1 = 16'h0x7;

//assign input2[15:8] = {8{input2[7]}};

//wire aluCtr;

wire zero;

wire[15:0] aluRes;

alu alu(.input1(input1),

.input2(input2),

.aluCtr(aluCtr),

.zero(zero),

.aluRes(aluRes));

top top_i

(.clk_0(clk),

.data_0(aluRes),

.sm_duan_0(seg),

```

```
        .sm_wei_0(sm_wei));  
  
endmodule
```

```
//wire[15:0] expand;
```

```
// ALU 控制信号线
```

```
// 实例化符号扩展模块
```

```
//signext signext(inst(inst[15:0]), .data(expand));
```

```
//.....实例化数码管显示模块
```

```
alu: module alu(  
  
input [15:0] input1,  
  
input [15:0] input2,  
  
input [3:0] aluCtr,  
  
output reg[15:0] aluRes,  
  
output reg zero  
  
);
```

```
always @(input1 or input2 or aluCtr) // 运算数或控制码变化时操作
```

```

begin

case(aluCtr)

4'b0110: // 减

begin

aluRes = input1 - input2;

if(aluRes == 0)

zero = 1;

else

zero = 0;

end

4'b0010: // 加

aluRes = input1 + input2;

4'b0000: // 与

aluRes = input1 & input2;

4'b0001: // 或

aluRes = input1 | input2;

4'b1100: // 异或

aluRes = ~(input1 | input2); //这里我认为应该是(~input1 & input2) | (input1 & ~input2)

4'b0111: // 小于设置

begin

if(input1 < input2)

aluRes = 1;

end

```

default:

aluRes = 0;

endcase

end

endmodule

内容拓展 1 代码:

Verilog 代码如下, 细节见注释:

```
module signext(
```

```
input [15:0] inst, // 输入 16 位
```

```
output [31:0] data // 输出 32 位
```

```
);
```

```
// 根据符号补充符号位
```

```
// 如果符号位为 1, 则补充 16 个 1, 即 16'h ffff
```

```
// 如果符号位为 0, 则补充 16 个 0
```

```
assign data = inst[15:15]?{16'hffff,inst}:{16'h0000,inst};
```

```
endmodule
```

alu:

```
module alu(
```

```
input [15:0] inst,
```

```
input [31:0] input2,
```

```

input [3:0] aluCtr,

output reg[31:0] aluRes,

output reg zero


);

wire [31:0]input1;

always @(input1 or input2 or aluCtr)

    // 运算数或控制码变化时操作

begin

case(aluCtr)

4'b0110: // 减

begin

aluRes = input1 - input2;

if(aluRes == 0)

zero = 1;

else

zero = 0;

end

4'b0010: // 加

aluRes = input1 + input2;

4'b0000: // 与

aluRes = input1 & input2;

4'b0001: // 或

```

```

aluRes = input1 | input2;

4'b1100: // 异或

aluRes = ~(input1 | input2);

4'b0111: // 小于设置

begin

if(input1<input2)

aluRes = 1;

end

default:

aluRes = 0;

endcase

end

signext signext(.inst(inst[15:0]), .data(input1));

endmodule

```

仿真：

```

module alusim;

// Inputs

reg [31:0] input2;

reg [3:0] aluCtr;

reg [15:0] inst; // 输入 16 位

// Outputs

```

```

wire [31:0] aluRes;

wire zero;


// Instantiate the Unit Under Test (UUT)

alu uut (

.inst(inst),

.input2(input2),

.aluCtr(aluCtr),

.aluRes(aluRes),

.zero(zero)

);

initial begin

// Initialize Inputs

input2 = 1;

aluCtr = 4'b0110;

inst=16'b0000_0000_0000_0001; // 符号扩展的输入

#100;

input2 = 1;

aluCtr = 4'b0110;

inst=16'b1000_0000_0000_0001;

#100

input2 = 1;

aluCtr = 4'b0010;

```

```

#100

input2 = 0;

aluCtr = 4'b0000;

#100

input2 = 0;

aluCtr = 4'b0001;

#100

input2 = 0;

aluCtr = 4'b0111;

#100

input2 = 1;

aluCtr = 4'b0111;

end

endmodule

```

内容拓展 2 代码:

alu 修改:

```

module alu(

input [15:0] inst,

input [31:0] input2,

input [3:0] aluCtr,

output reg[31:0] aluRes,

```



```

output reg

ZF,CF,OF,SF,PF

);

wire [31:0]input1;

always @(input1 or input2 or aluCtr)

    // 运算数或控制码变化时操作

begin

case(aluCtr)

4'b0110: // 减

begin

{CF,aluRes}= input1 - input2;

if(aluRes == 0)

ZF = 1;

else

ZF = 0;//全为 0, 则 ZF=1

OF = input1[31]^input2[31]^aluRes[31]^aluCtr;//溢出标志公式

SF = aluRes[31];//符号标志,取 F 的最高位

PF = ~^ aluRes;//奇偶标志, F 有奇数个 1, 则 F=1; 偶数个 1, 则 F=0

end

4'b0010: // 加

begin

{CF,aluRes} = input1 + input2;

if(aluRes == 0)

```

```

ZF = 1;

else

ZF = 0; // 全为 0, 则 ZF=1

OF = input1[31]^input2[31]^aluRes[31]^aluCtr; // 溢出标志公式

SF = aluRes[31]; // 符号标志, 取 F 的最高位

PF = ~^ aluRes; // 奇偶标志, F 有奇数个 1, 则 F=1; 偶数个 1, 则 F=0

end

4'b0000: // 与

begin

aluRes = input1 & input2;

if(aluRes == 0)

ZF = 1;

else

ZF = 0; // 全为 0, 则 ZF=1

OF = input1[31]^input2[31]^aluRes[31]^aluCtr; // 溢出标志公式

SF = aluRes[31]; // 符号标志, 取 F 的最高位

PF = ~^ aluRes; // 奇偶标志, F 有奇数个 1, 则 F=1; 偶数个 1, 则 F=0

end

4'b0001: // 或

begin

aluRes = input1 | input2;

if(aluRes == 0)

ZF = 1;

```

else

ZF = 0; // 全为 0, 则 ZF=1

OF = input1[31]^input2[31]^aluRes[31]^aluCtr; // 溢出标志公式

SF = aluRes[31]; // 符号标志, 取 F 的最高位

PF = ~^ aluRes; // 奇偶标志, F 有奇数个 1, 则 F=1; 偶数个 1, 则 F=0

end

4'b1100: // 异或

begin

aluRes = ~(input1 | input2);

if(aluRes == 0)

ZF = 1;

else

ZF = 0; // 全为 0, 则 ZF=1

OF = input1[31]^input2[31]^aluRes[31]^aluCtr; // 溢出标志公式

SF = aluRes[31]; // 符号标志, 取 F 的最高位

PF = ~^ aluRes; // 奇偶标志, F 有奇数个 1, 则 F=1; 偶数个 1, 则 F=0

end

4'b0111: // 小于设置

begin

if(input1 < input2)

aluRes = 1;

ZF = 0; // 全为 0, 则 ZF=1

OF = input1[31]^input2[31]^aluRes[31]^aluCtr; // 溢出标志公式

```

SF = aluRes[31]; // 符号标志, 取 F 的最高位

PF = ~^ aluRes; // 奇偶标志, F 有奇数个 1, 则 F=1; 偶数个 1, 则 F=0

end

default:

begin

aluRes = 0;

ZF = 0; // 全为 0, 则 ZF=1

OF = input1[31]^input2[31]^aluRes[31]^aluCtr; // 溢出标志公式

SF = aluRes[31]; // 符号标志, 取 F 的最高位

PF = ~^ aluRes; // 奇偶标志, F 有奇数个 1, 则 F=1; 偶数个 1, 则 F=0

end

endcase

end

signext signext(inst(inst[15:0]), .data(input1));

endmodule

```

仿真:

```

module alusim;

// Inputs

reg [31:0] input2;

reg [3:0] aluCtr;

reg [15:0] inst; // 输入 16 位

```

```

// Outputs

wire [31:0] aluRes;

wire ZF;

wire CF;

wire OF;

wire SF;

wire PF;


// Instantiate the Unit Under Test (UUT)

alu uut (

.inst(inst),

.input2(input2),

.aluCtr(aluCtr),

.aluRes(aluRes),

.ZF(ZF),

.CF(CF),

.OF(OF),

.SF(SF),

.PF(PF)

);

initial begin

// Initialize Inputs

input2 = 1;

```

```

aluCtr = 4'b0110;

inst=16'b0000_0000_0000_0001; //符号扩展的输入

#100;

input2 = 1;

aluCtr = 4'b0110;

inst=16'b1000_0000_0000_0001;

#100

input2 = 1;

aluCtr = 4'b0010;

#100

input2 = 0;

aluCtr = 4'b0000;

#100

input2 = 0;

aluCtr = 4'b0001;

#100

input2 = 0;

aluCtr = 4'b0111;

#100

input2 = 1;

aluCtr = 4'b0111;

end

endmodule

```

